
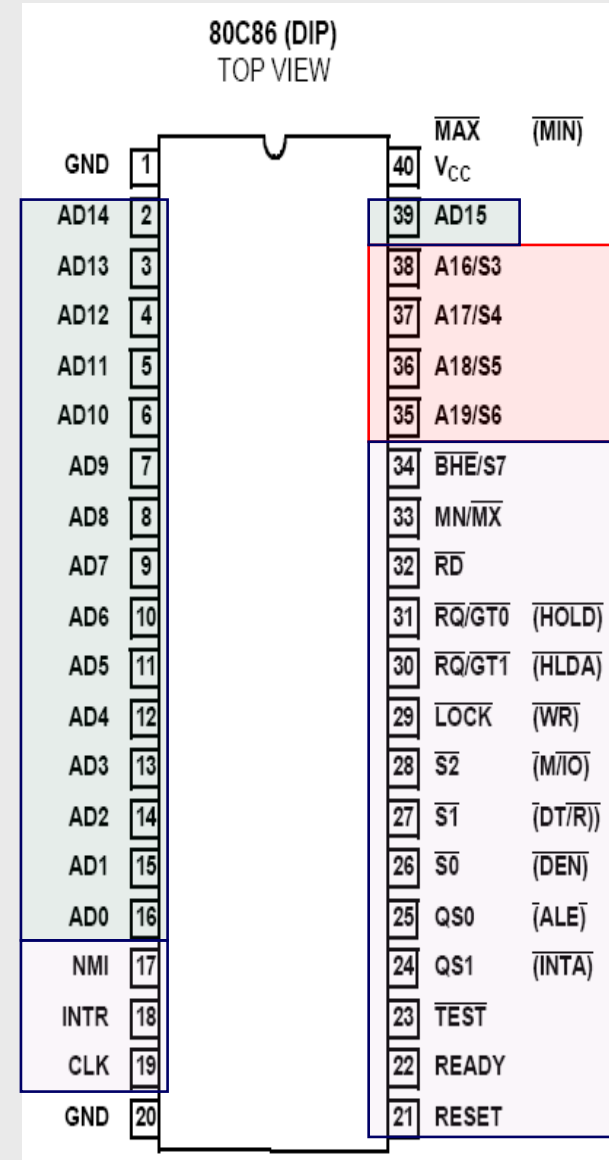




Digital III

El Microprocesador i80c86


Pinout del Microprocesador i80c86

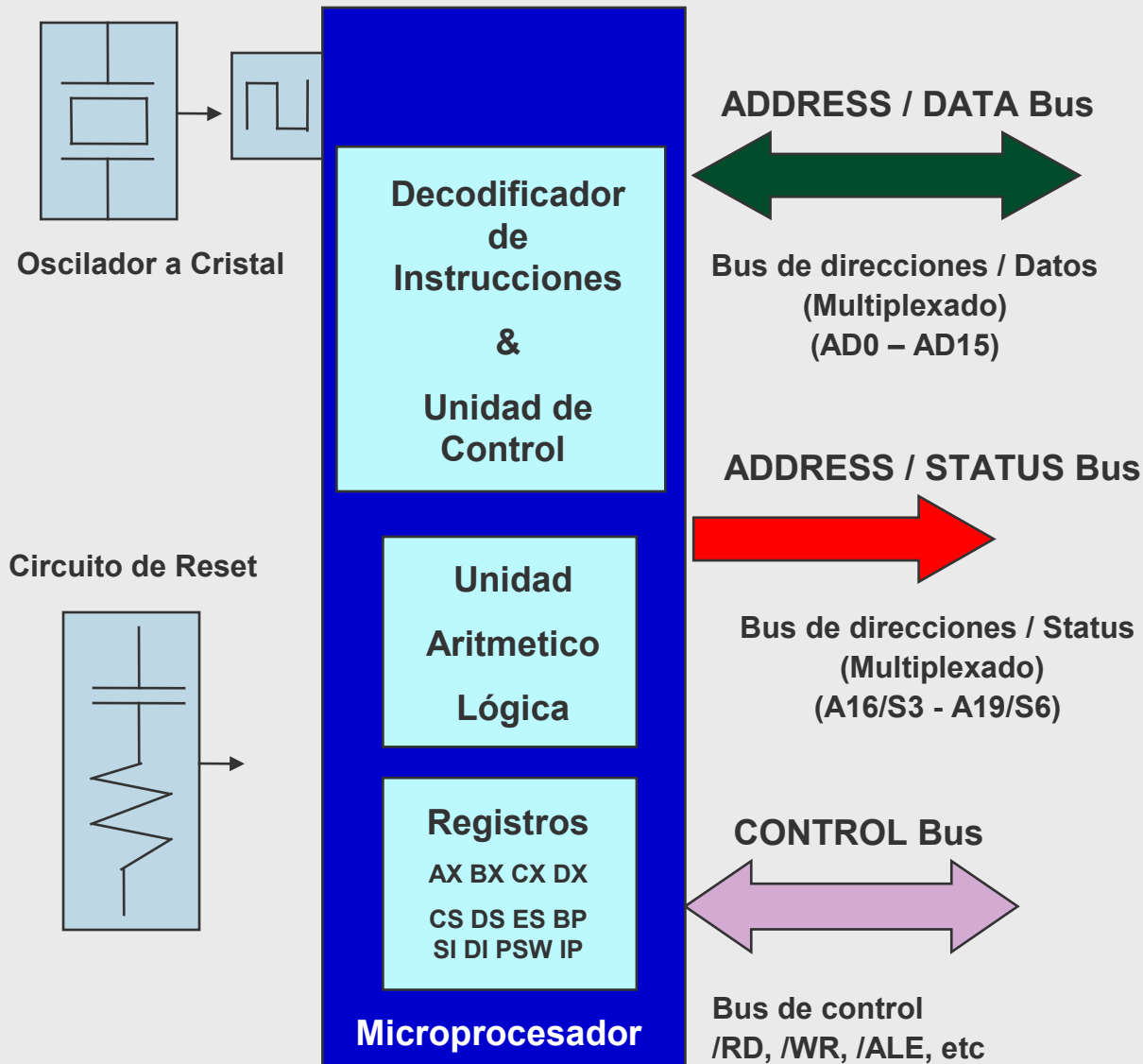

Arquitectura Interna i80c86

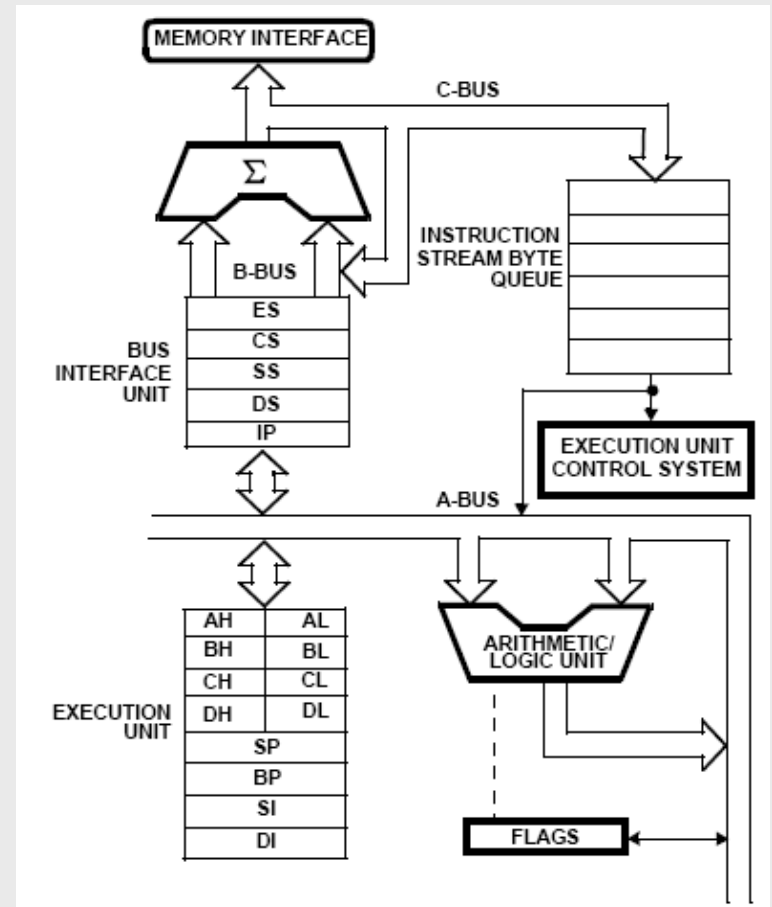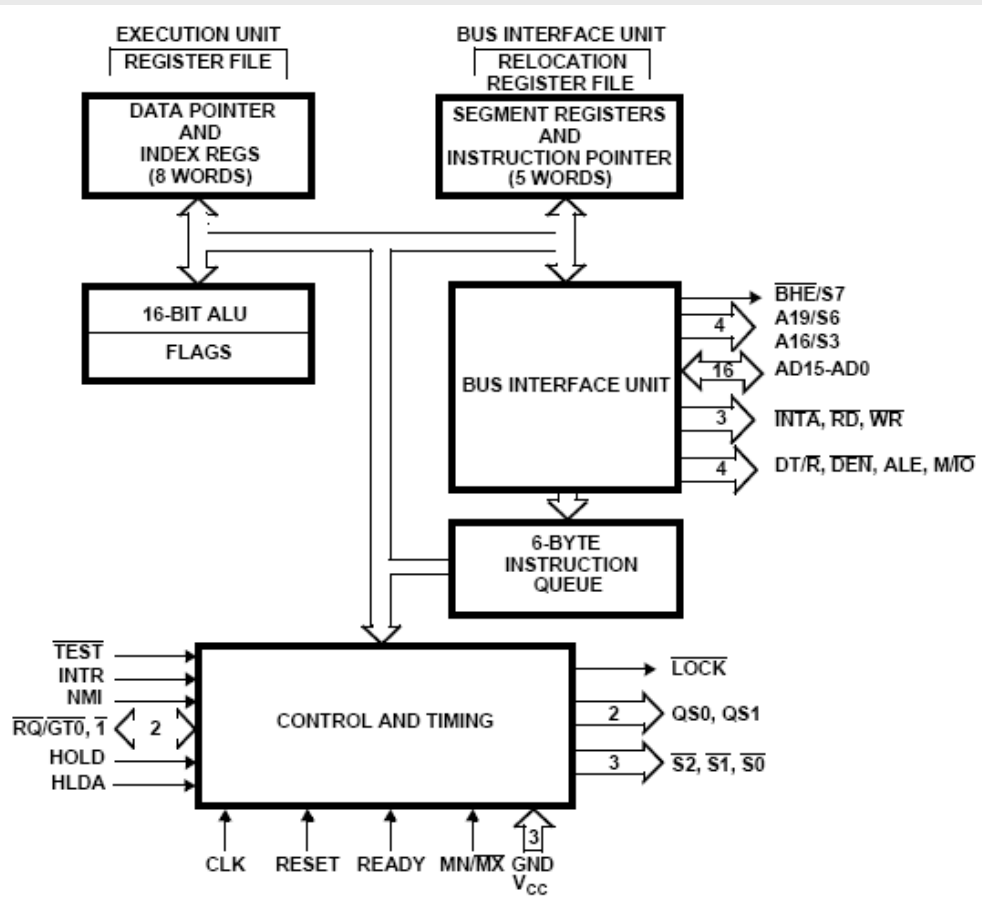


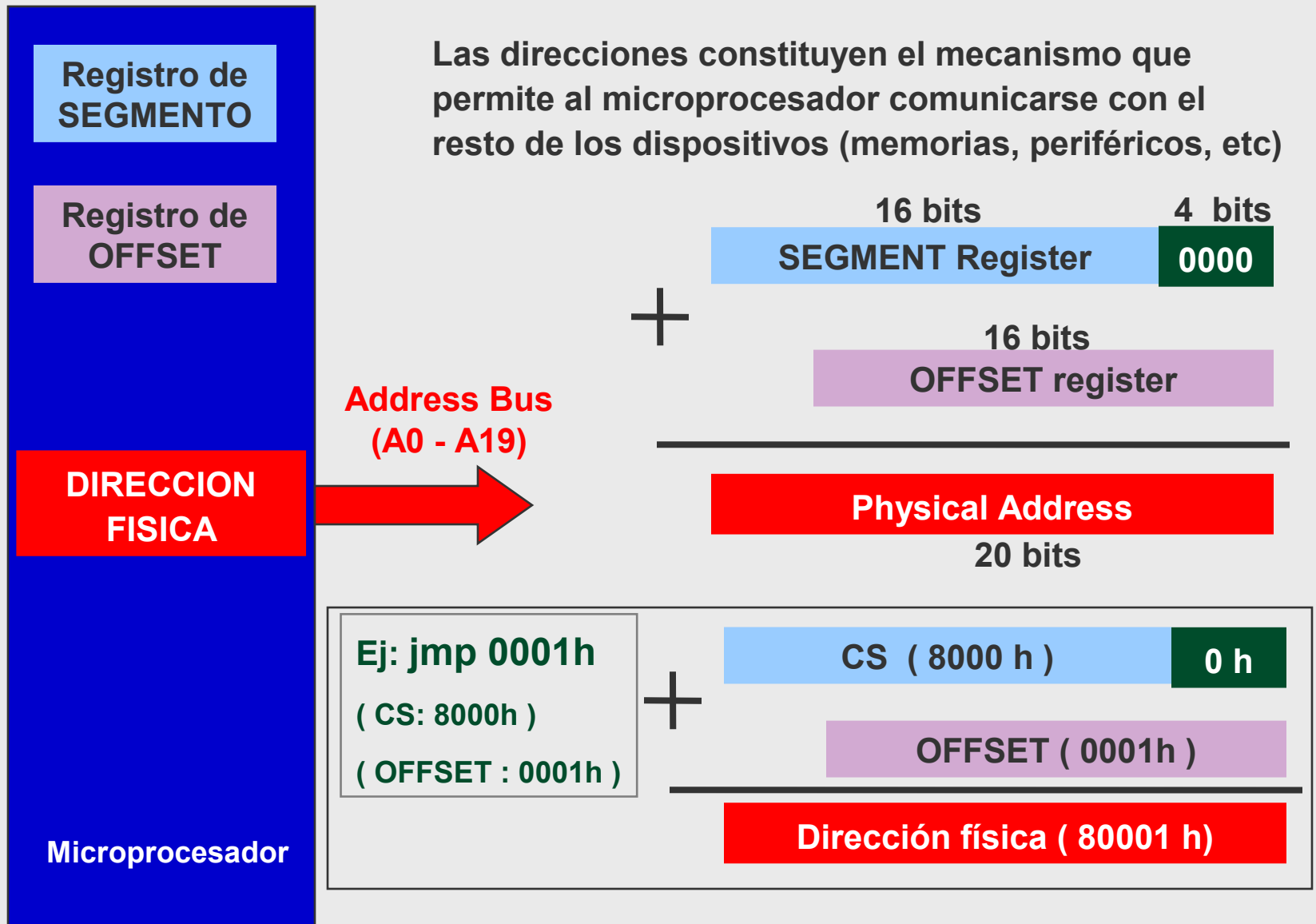
Generación de direcciones Físicas (con segmentación)



Generación de direcciones

Registros Internos

Registros de Segmento

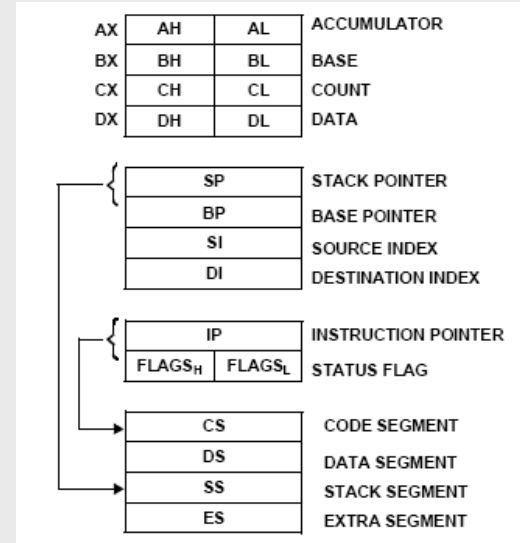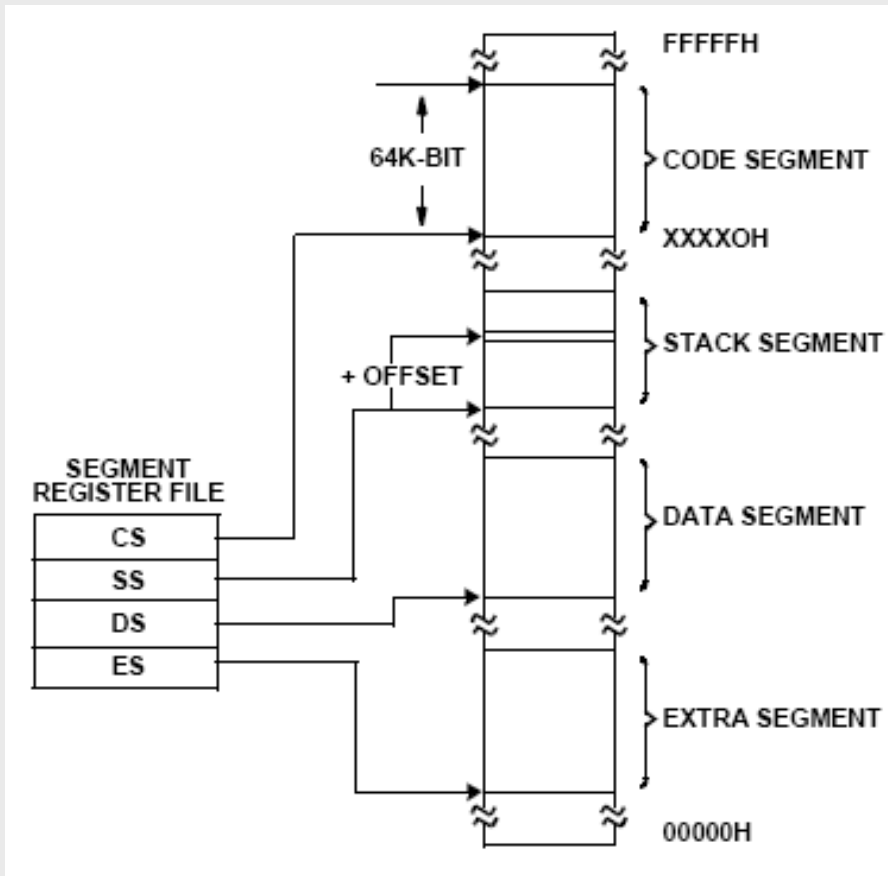

TYPE OF MEMORY REFERENCE	DEFAULT SEGMENT BASE	ALTERNATE SEGMENT BASE	OFFSET
Instruction Fetch	CS	None	IP
Stack Operation	SS	None	SP
Variable (except following)	DS	CS, ES, SS	Effective Address
String Source	DS	CS, ES, SS	SI
String Destination	ES	None	DI
BP Used As Base Register	SS	CS, DS, ES	Effective Address

Digital III

Ejecucion de Instrucciones

Ejecución de una instrucción

(sin Pre-Fetch)

Instrucción n			Instrucción n+1		
Fetch		Execute	Fetch		Execute
OP-Code Fetch	Operand Fetch	Execution	OP-Code Fetch	Operand Fetch	Execution

OP-CODE Fetch

- ⌚ Lectura del OP-CODE desde memoria de programa (Apuntado por CS : IP)
- ⌚ Decodificación del OP-CODE de la instrucción
- ⌚ Incremento del IP.
- ⌚ Determinación de búsqueda de operandos extras para la ejecución

OPERAND Fetch (si existe)


- ⌚ Lectura del (o los) operando(s) desde memoria de programa (CS : IP + ...)
- ⌚ Almacenamiento interno de los operandos.

Execution

- ⌚ Ejecución de la instrucción.

Ejecución de instrucciones

(con Pre-Fetch)

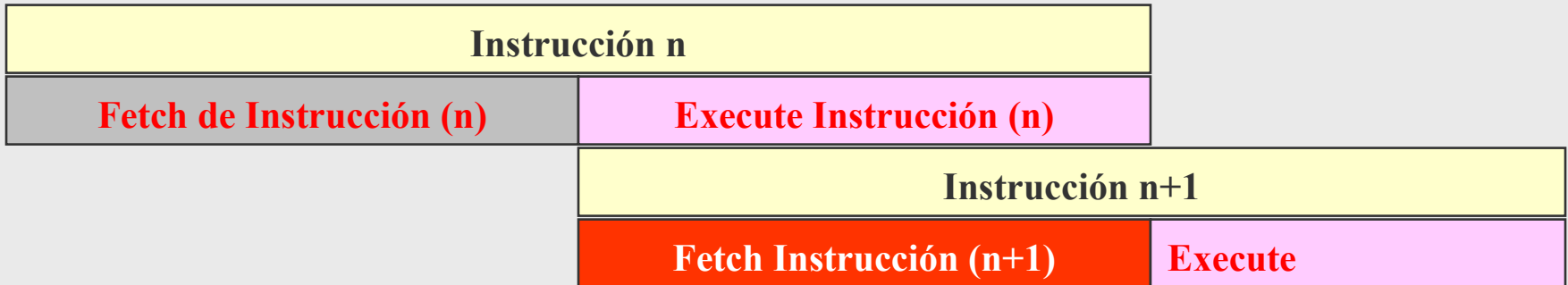

OP-CODE Fetch (Instrucción n)

- ⌚ Lectura del OP-CODE desde memoria de programa (CS : IP)
- ⌚ Decodificación del OP-CODE de la instrucción
- ⌚ Incremento del IP.
- ⌚ Determinación de búsqueda de operandos extras para la ejecución
- ⌚ Determina si en la ejecución hará uso de los buses.

Execution (Instrucción n)

- ⌚ Ejecución de la instrucción (n).

... SI LA INSTRUCCIÓN (n) NO UTILIZA LOS BUSES.


Pre-Fetch (Instrucción n + 1)

- ⌚ Búsqueda de la instrucción siguiente.
- ⌚ Armado de la cola interna de ejecución.

Digital III


Accesos de Lectura y Escritura

Acceso a memoria en lectura

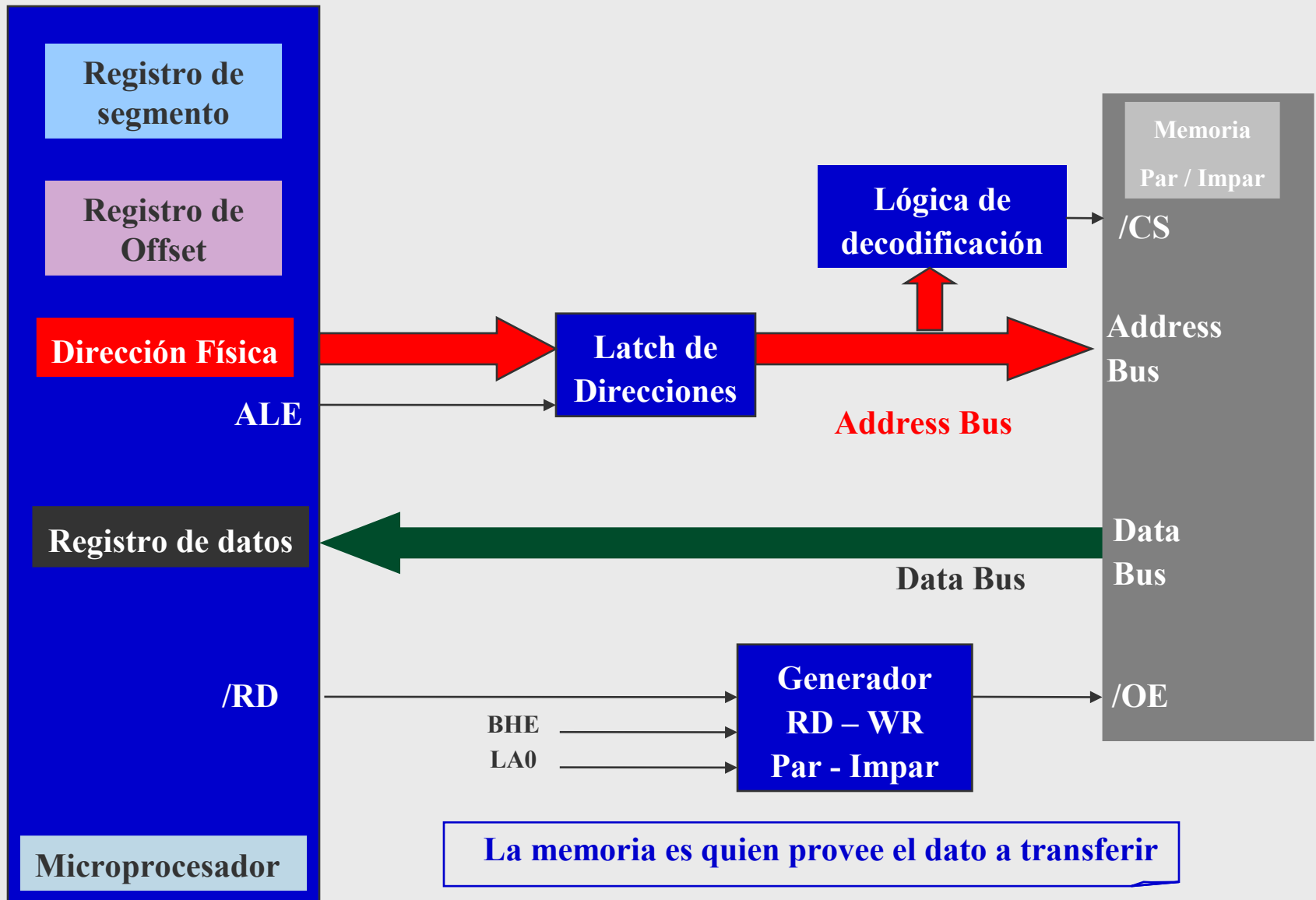


Intel 80c86 en lectura

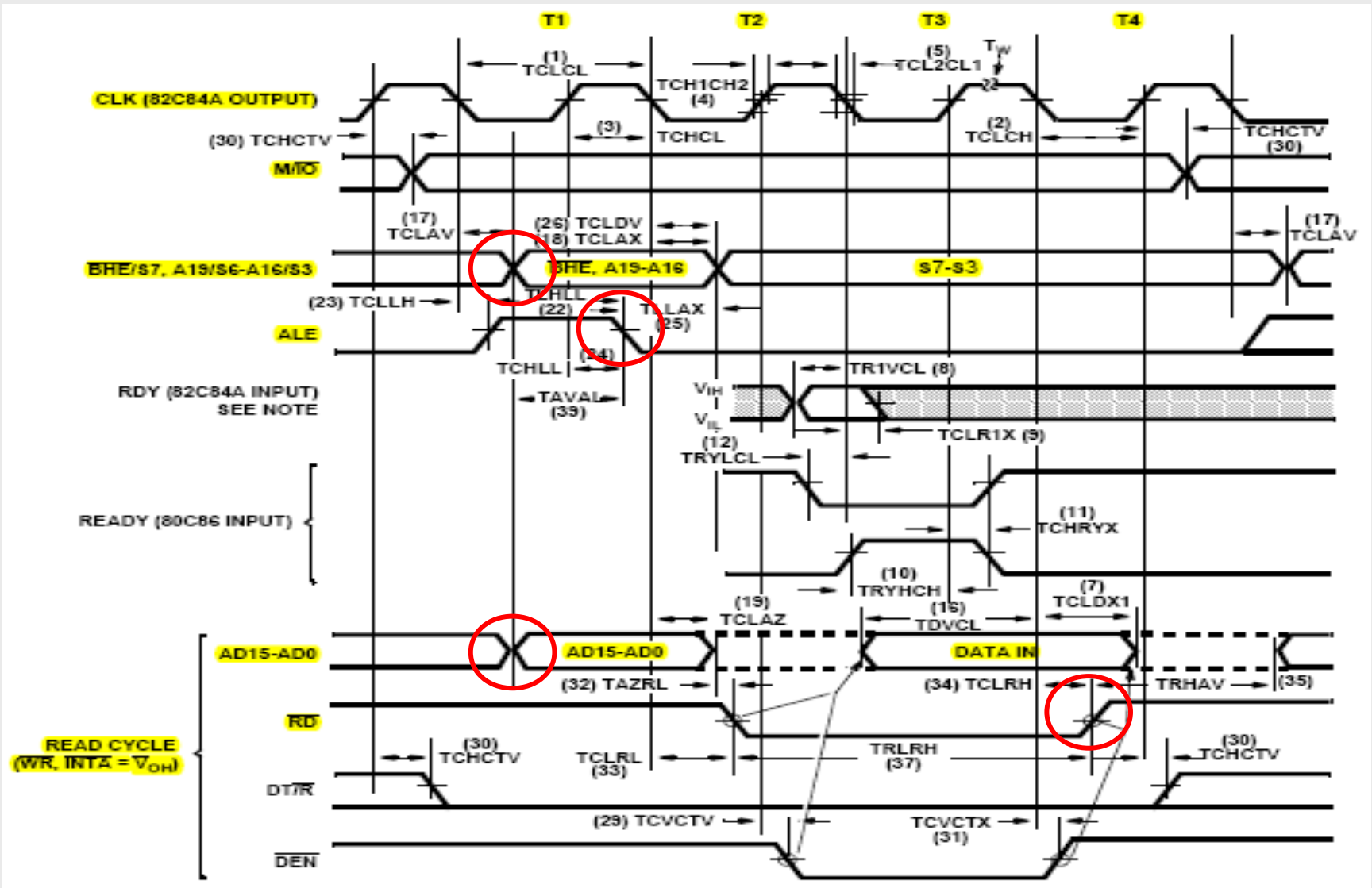(Lectura de datos desde la memoria (o I/O) al uP)




Acceso a memoria en escritura

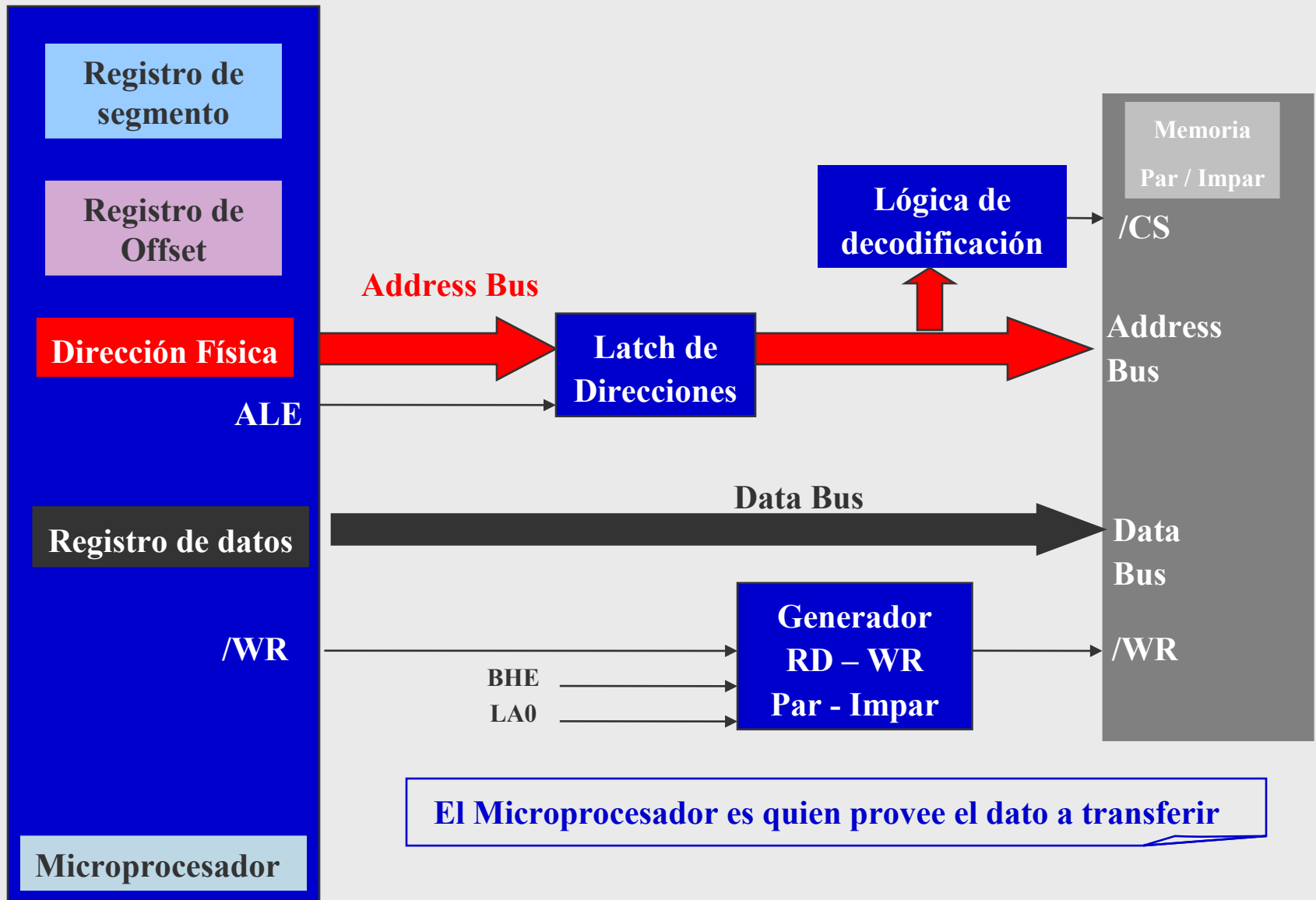

Intel 80c86 en escritura

(Escritura de datos desde el uP a la memoria (o I/O))

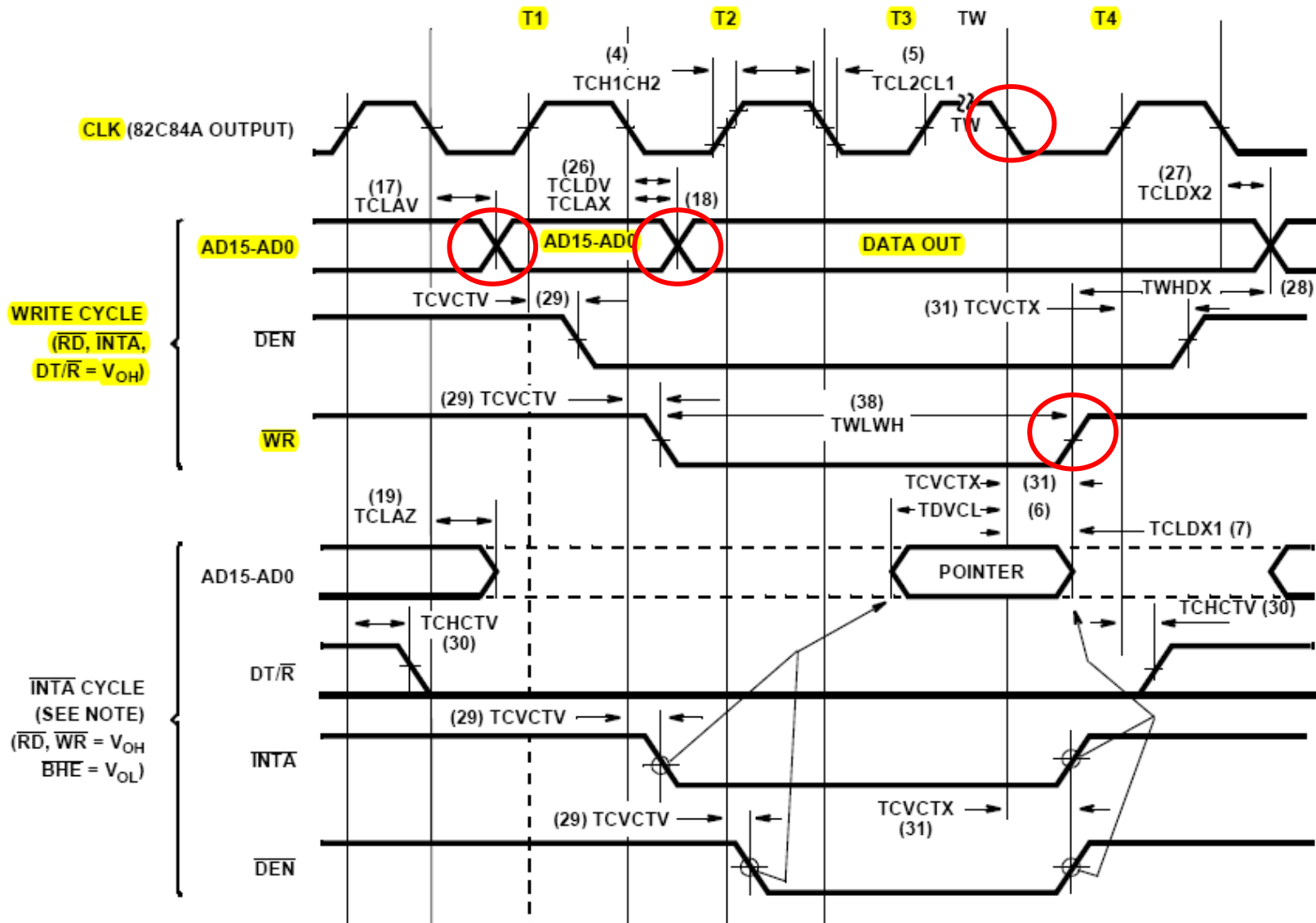

Digital III

Mapeo de Dispositivos

Mapeo de dispositivos



* *Nota:*


El mapeo de un dispositivo consiste en asignarle un rango de direcciones dentro del mapa de memoria (o Entrada/Salida) donde se pueda acceder a sus registros internos.

El Mapa de Memoria es el vínculo entre el software y el hardware.

Mapas de memoria y de I/O

Mapa de Memoria

FFFF h

 

00000 h

* Observación:

Los espacios de direcciones de **MEMORIA** y de **ENTRADA/SALIDA** son espacios **DISTINTOS** y son accesibles con instrucciones distintas.

Mapa de I/O

FFFF h



0000 h

Accesible con instrucciones MOV, PUSH, etc.


Accesible con instrucciones IN y OUT

Ejemplos de mapeo en Microcontroladores

Dir. de registro	BANCO 0	BANCO 1	Dir. de registro
00h	Dir. Ind. ¹	Dir. Ind. ¹	80h
01h	TMR0	OPTION	81h
02h	PCL	PCL	82h
03h	STATUS	STATUS	83h
04h	FSR	FSR	84h
05h	PORTA	TRISA	85h
06h	PORTB	TRISB	86h
07h	-	-	87h
08h	EEDATA	EECON1	88h
09h	EEADR	EECON2 ¹	89h
0Ah	PCLATH	PCLATH	8Ah
0Bh	INTCON	INTCON	8Bh
0Ch	68 REGISTROS DE PROPÓSITO GENERAL	MAPEADOS (ACCESO) EN EL BANCO 0	8Ch
4Fh			CFh
50h			D0h
7Fh			FFh

Localización de memoria no implementada, se lee como '0'

Nota 1: No es un registro físico

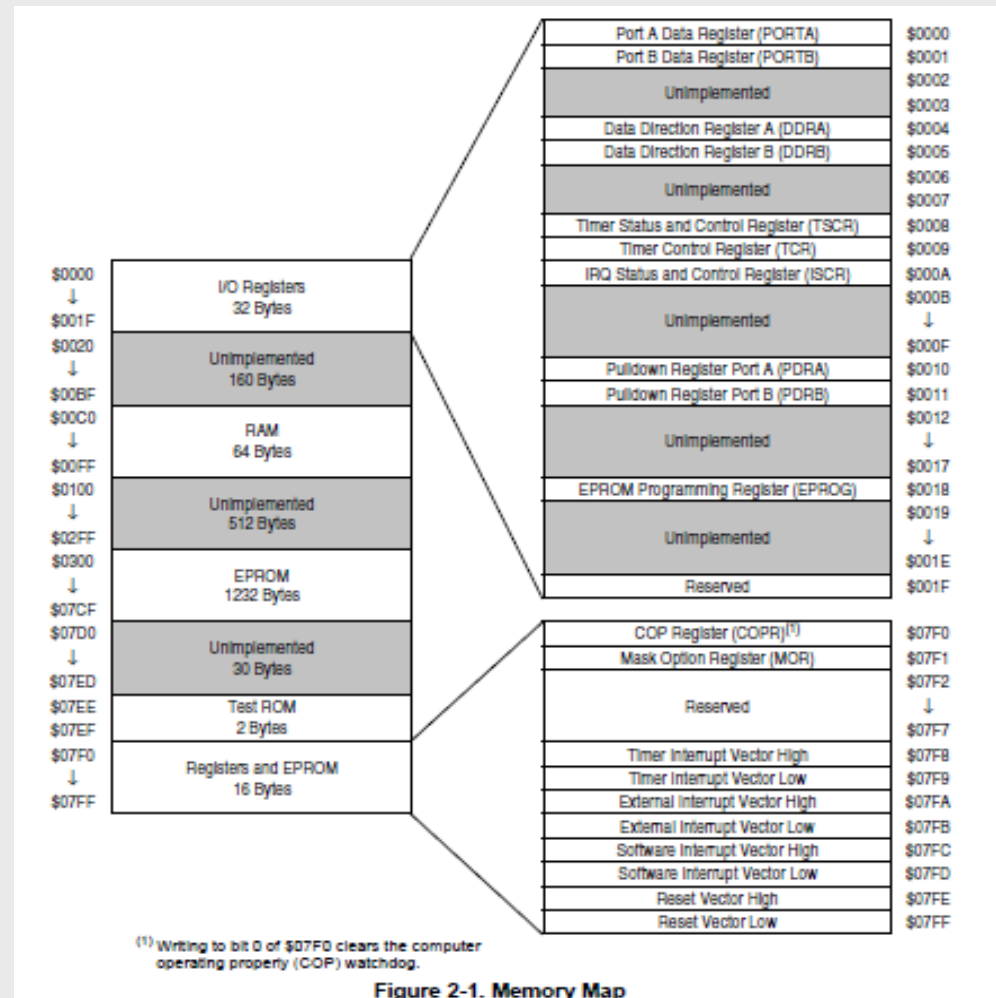

Microchip PIC16F84

Motorola MC68HC705

Mapeo de dispositivos con decod. completa

Ej. Sistema con:

1 EPROM de 128K x 8. (17 líneas de direcciones)
(8 líneas de datos)

2 RAMs de 128K x 8. (17 líneas de direcciones)
(8 líneas de datos)

Decodificación total de direcciones									
	Líneas de direcciones del microprocesador								
	Rango	LA19	LA18	LA17	LA16	LA15	LA14 a LA2	LA1	LA0
EPROM <i>128 K</i>	FFFFFh a E0000h	1	1	1	A16	A15	A14 a A2	A1	A0
Area Libre	40000h a DFFFFh	0	1	x	x	x	xxxxxxx	x	x
RAM 1 <i>128 K</i>	20000h a 3FFFFh	0	0	1	A16	A15	A14 a A2	A1	A0
RAM 0 <i>128 K</i>	00000h a 1FFFFh	0	0	0	A16	A15	A14 a A2	A1	A0

Mapeo de dispositivos con espejado

Ej. Sistema con:

1 EPROM de 128K x 8. (17 líneas de direcciones)

(8 líneas de datos)

2 RAMs de 128K x 8. (17 líneas de direcciones)


(8 líneas de datos)

Decodificación parcial de direcciones									
	Líneas de direcciones del microprocesador								
	Rango	A19	A18	A17	A16	A15	A14 a A2	A1	A0
EPROM 128 K	FFFFh a E0000h	1	X	X	A16	A15	A14 a A2	A1	A0
Espejo EPROM		1	X	X	A16	A15	A14 a A2	A1	A0
Espejo EPROM		1	X	X	A16	A15	A14 a A2	A1	A0
Espejo EPROM		1	X	X	A16	A15	A14 a A2	A1	A0
Espejo RAM 1		0	X	1	A16	A15	A14 a A2	A1	A0
Espejo RAM 0		0	X	0	A16	A15	A14 a A2	A1	A0
RAM 1 128 K	20000h a 3FFFFh	0	X	1	A16	A15	A14 a A2	A1	A0
RAM 0 128 K	00000h a 1FFFFh	0	X	0	A16	A15	A14 a A2	A1	A0

Digital III

Chipset Intel 8086
Implementación VHDL

Implementacion VHDL – D.B.

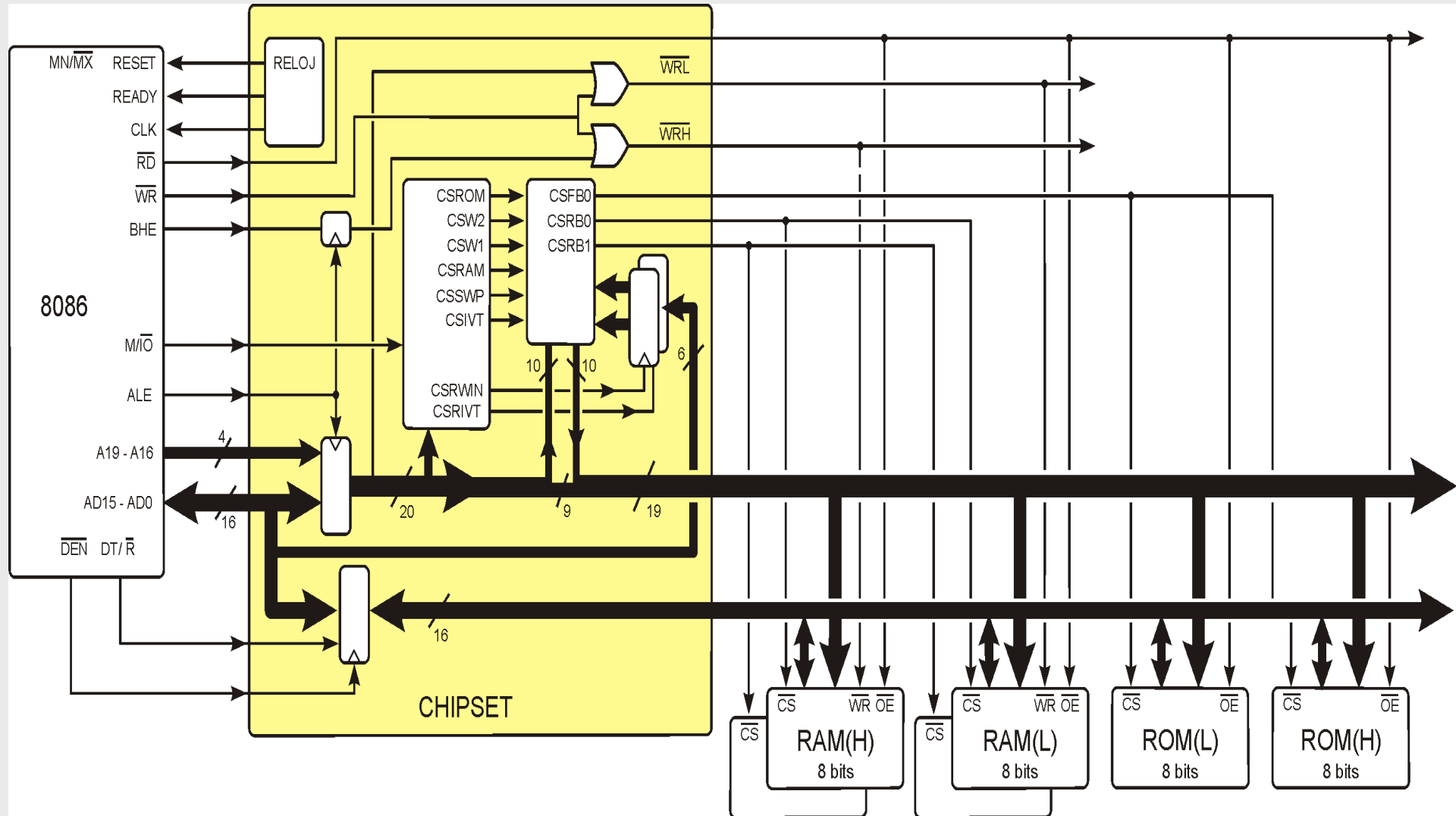

Implementación – Top Level

```
entity Top_ST_chipset is
  port (
    clk50          : in          std_logic;
-- Lado MICROPROCESADOR
    clk            : out          std_logic;
    ready          : out          std_logic;
    reset         : out          std_logic;
    rd             : in          std_logic;
    wr            : in          std_logic;
    mio           : in          std_logic;
    bhe           : in          std_logic;
    ale           : in          std_logic;
    adds          : in          std_logic_vector (3 downto 0);
    adddata       : inout std_logic_vector (15 downto 0);
    den           : in          std_logic;
    dtr           : in          std_logic;
-- Lado SISTEMA
    csfb0         : out          std_logic;          -- CS ROM
    csrb0         : out          std_logic;          -- CS RAM banco 0
    csrb1         : out          std_logic;          -- CS RAM banco 1
    wrL           : out          std_logic;
    wrH           : out          std_logic;
    address       : out          std_logic_vector (18 downto 0);
    data          : inout std_logic_vector (15 downto 0);

  end Top_ST_chipset;
```

Implementación – Def. de Señales

architecture Behavioral of Top_ST_chipset is

-- Definicion de Señales

```
signal    csram                : std_logic;
signal    csrom                : std_logic;
signal    csw1, csw2, csivt, csswp : std_logic;
signal    cs_rwin, cs_rivt     : std_logic;
signal    csivt_rom, csw1_rom, csw2_rom : std_logic;
signal    csivt_ram            : std_logic;
signal    csw1_ram, csw2_ram   : std_logic;
signal    bhe_sg               : std_logic;
signal    sig_addr             : std_logic_vector (19 downto 0);

signal    iowr                 : std_logic;
signal    s_rwin                : std_logic_vector (5 downto 0) := "000000";
signal    s_rivt                : std_logic_vector (2 downto 0) := "000";
```

Implementación – Generador Clk

-- Generador de reloj del Microprocesador

```
process (clk50)
variable estado : integer := 0;
variable res_cnt : integer := 8;
begin
    if clk50 = '1' and clk50'event then          -- Flanco ascendente
        case estado is
            when 0 =>
                estado := 1;
                clk <= '1';
            when 1 =>
                estado := 2;
            when 2 =>
                estado := 3;
                clk <= '0';
            when 3 =>
                estado := 4;
            when 4 =>
                estado := 5;
            when 5 =>
                estado := 6;
            when others =>
                estado := 0;
        end case;
    end if;
end process;
```


Implementación – Generador Reset

-- Generador de Reset del Microprocesador

```
    if res_cnt = 0 then
        reset <= '1';
    else
        res_cnt := res_cnt - 1;
        reset <= '0';
    end if;
end if;

end process;
```

Implementacion – Interfase Bus

-- Cerrojo de direcciones y manejo de BUS

```
sig_addr  <= adds & addata    when    ale = '1';
bhe_sg    <= bhe              when    ale = '1';

addata    <=  data when (den = '0') and (dtr = '0') else
           "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ";

data      <=  addata when (den = '0') and (dtr = '1') else
           "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ";
```

Implementación

Lógica de Selección Memorias I

-- CS de los bancos de memoria

```
csivt_rom    <= '0' when (csivt = '0') and not(s_rivt(1 downto 0) = "11") else '1';
csw1_rom     <= '0' when (csw1 = '0') and (s_rwin(2) = '0') else '1';
csw2_rom     <= '0' when (csw2 = '0') and (s_rwin(5) = '0') else '1';
csfb0        <= csrom and csivt_rom and csw1_rom and csw2_rom;

csivt_ram    <= '0' when (csivt = '0') and (s_rivt(1 downto 0) = "11") else '1';
csrb0        <= csram and csivt_ram and csswp;

csw1_ram     <= '0' when (csw1 = '0') and (s_rwin(2 downto 1) = "10") else '1';
csw2_ram     <= '0' when (csw2 = '0') and (s_rwin(5 downto 4) = "10") else '1';
csrb1        <= csw1_ram and csw2_ram;
```

Implementación

Lógica de Selección Memorias II

– Control de acceso a BYTE par o impar mediante WR

```
wrH <= wr or bhe_sg;  
wrL <= wr or sig_addr (0);
```

-- Generación de direcciones para los bancos

```
address(8 downto 0) <= sig_addr (9 downto 1);  
address(18 downto 9) <= '0' & sig_addr (18 downto 10) when csrom = '0'           else  
    '0' & sig_addr (18 downto 10) when csram = '0'                               else  
    '1' & s_rwin(1 downto 0) & sig_addr (16 downto 10) when csw1_rom = '0' else  
    '1' & s_rwin(4 downto 3) & sig_addr (16 downto 10) when csw2_rom = '0' else  
    "00" & s_rwin(0) & sig_addr (16 downto 10) when csw1_ram = '0'           else  
    "01" & s_rwin(2) & sig_addr (16 downto 10) when csw2_ram = '0'           else  
    "10000000" & s_rivt(1 downto 0) when csivt_rom = '0'                     else  
    "0000000000" when csivt_ram = '0'                                         else  
    "0000000000" & s_rivt(2) when csswp = '0';
```

Implementación – Registros IO

-- Registros y mapeo de entrada - salida

```
cs_rwin  <= '0' when (mio = '0')and(sig_addr (15 downto 12) = "0000") else '1';  
cs_rivt  <= '0' when (mio = '0')and(sig_addr (15 downto 12) = "0001") else '1';  
iowr <= mio or wr;
```

```
process (iowr)      -- Este proceso se activa con las escrituras sobre entrada - salida  
begin  
    if (iowr = '1' and iowr'event) then      -- Flanco de ascendente  
        if cs_rwin = '0' then  
            s_rwin <= addata (5 downto 0);  
        end if;  
        if cs_rivt = '0' then  
            s_rivt <= addata (2 downto 0);  
        end if;  
    end if;  
end process;  
end Behavioral;
```


Implementacion

-- Conexion de señales con lineas externas

```
sALE<= ALE;
sMIO<= MIO;      -- MIO: 1 -> M - MIO: 0 -> IO
sINTA    <= INTA;
INTR<= sINTR;
NMI <= sNMI;
sRD <= RD;
sWR <= WR;
--
CS    <= sCS;
PCS  <= sPCS;
--
LADD    <= sLADD;
RD_H    <= sRD_H;
RD_L    <= sRD_L;
WR_H    <= sWR_H;
WR_L    <= sWR_L;

CLK_uP  <= sCLK_uP;
RESET_uP<= sRESET_uP;
```

Implementacion con Paginacion

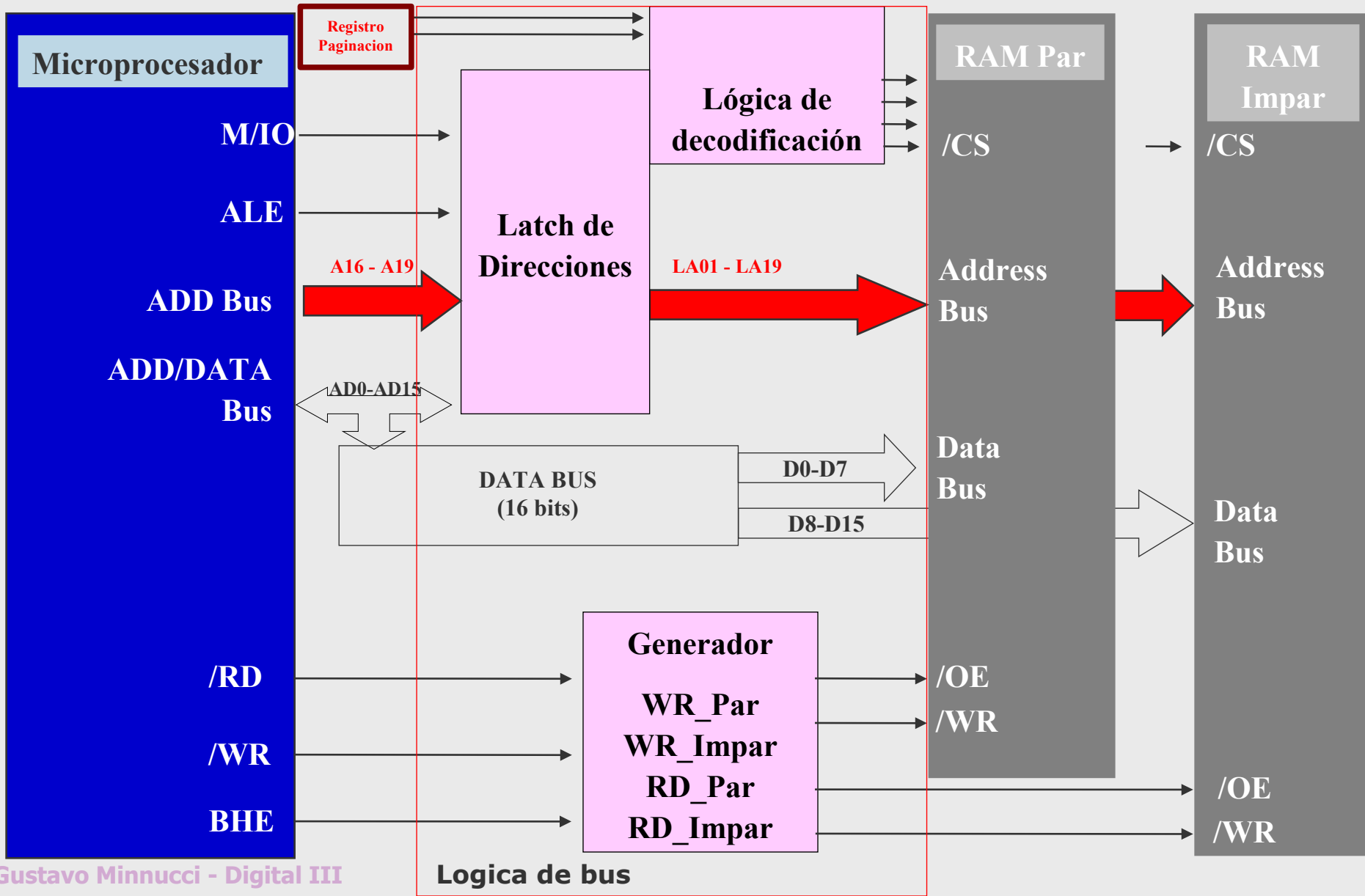

Para Analizar y Resolver


1. En función de la descripción VHDL dada, realizar el **Mapa de Memoria** completo del sistema
2. En función de la descripción VHDL dada, realizar el **Mapa de Entrada/Salida** completo del sistema

**ANALIZAR JUNTO CON LA HOJA DE DATOS DEL
MICROPROCESADOR**

Electrónica Digital III

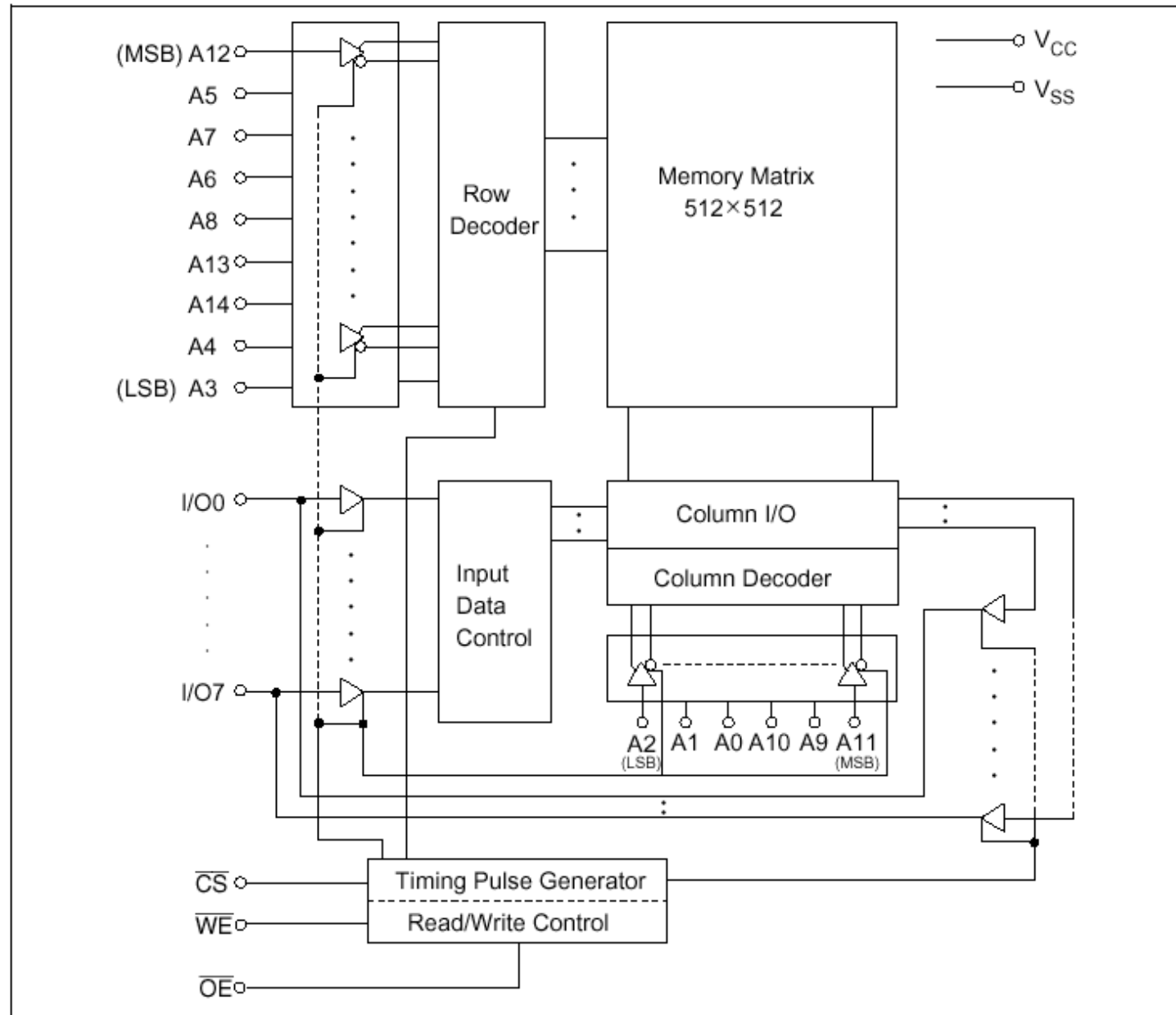
Ejemplo: Lectura de Memoria RAM con Intel 80C88

Esquema Interno - Memoria RAM HM62256 (32K x 8)




Ciclo de Lectura - Memoria RAM HM62256 (32K x 8)

 Read Timing Waveform (1) ($\overline{WE} = V_{IH}$)



Ciclo de Escritura - Memoria RAM HM62256 (32K x 8)

 Write Timing Waveform (1) (\overline{OE} Clock)



Note: 1. If \overline{CS} goes low simultaneously with \overline{WE} going low or after \overline{WE} going low, the outputs remain in the high impedance state.

Compatibilización en Lectura - uP -RAM (Con Latch Transparente)

Microprocesador

La compatibilidad depende del circuito intermedio !!

Memoria

Read Timing Waveform (1) ($\overline{WE} = V_{IH}$)

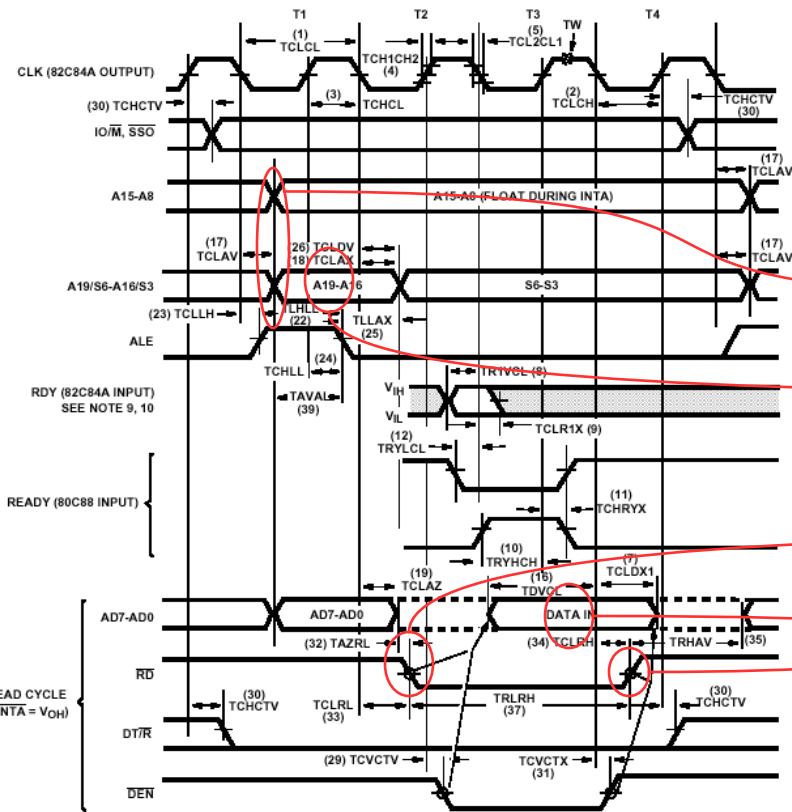
 


FIGURE 22. BUS TIMING - MINIMUM MODE SYSTEM

- * Direccionamiento uP
- * Decodificación de direcciones
- * Activación de /RD
- * Lectura del dato
- * Desactivación de /RD
- * Direccionamiento uP

- * Dirección estable para acceso
- * Activación de Chip Select (Selección de celda)
- * Activación de los buffers de salida
- * Entrega del dato
- * Deshabilitación buffers de salida
- * Deselección de dispositivo

Para Analizar y Resolver

**Realizar el mismo análisis de
Compatibilización para el Ciclo de Escritura
(uP -RAM) (Utilizando Latch Transparente)**